

El circuito tiene dos entradas: x y y . Según el diagrama:

•

La compuerta **NAND** recibe x y y .

•

•

La salida del **NAND** va a una compuerta **OR**, junto con x (directo o negado, según el diagrama).

•

•

La salida final es c .

•

Tabla de verdad

x	y	$\text{NAND}(x, y)$	$\text{OR}(\text{NAND}, x)$	c
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1

□ **Explicación rápida:**

•

NAND solo da 0 si ambas entradas son 1.

•

•

OR da 1 si al menos una entrada es 1.

•

•

Como x también entra al OR, siempre hay al menos un 1 \rightarrow entonces c siempre es 1.

•

```
// NAND: devuelve false solo si ambos son true
```

```
def nand(x) = def(y) = not(and(x)(y))
```

```
// OR: devuelve true si al menos uno es true
```

```
def or(x) = def(y) = if x then true else y
```

```
// AND: devuelve true solo si ambos son true
```

```
def and(x) = def(y) = if x then y else false
```

```
// NOT: invierte el valor
```

```
def not(p) = if p then false else true
```

```
def C(x) = def(y) = or(nand(x)(y))(x)
```

```

#include <iostream>
using namespace std;

// Función NOT
bool NOT(bool p) {
    return !p;
}

// Función AND
bool AND(bool a, bool b) {
    return a && b;
}

// Función NAND
bool NAND(bool a, bool b) {
    return !AND(a, b);
}

// Función OR
bool OR(bool a, bool b) {
    return a || b;
}

// Función C que representa el circuito
bool C(bool x, bool y) {
    return OR(NAND(x, y), x);
}

int main() {
    // Pruebas de todos los casos
    cout << "C(0,0) = " << C(false, false) << endl;
    cout << "C(0,1) = " << C(false, true) << endl;
    cout << "C(1,0) = " << C(true, false) << endl;
    cout << "C(1,1) = " << C(true, true) << endl;

    return 0;
}

```

